
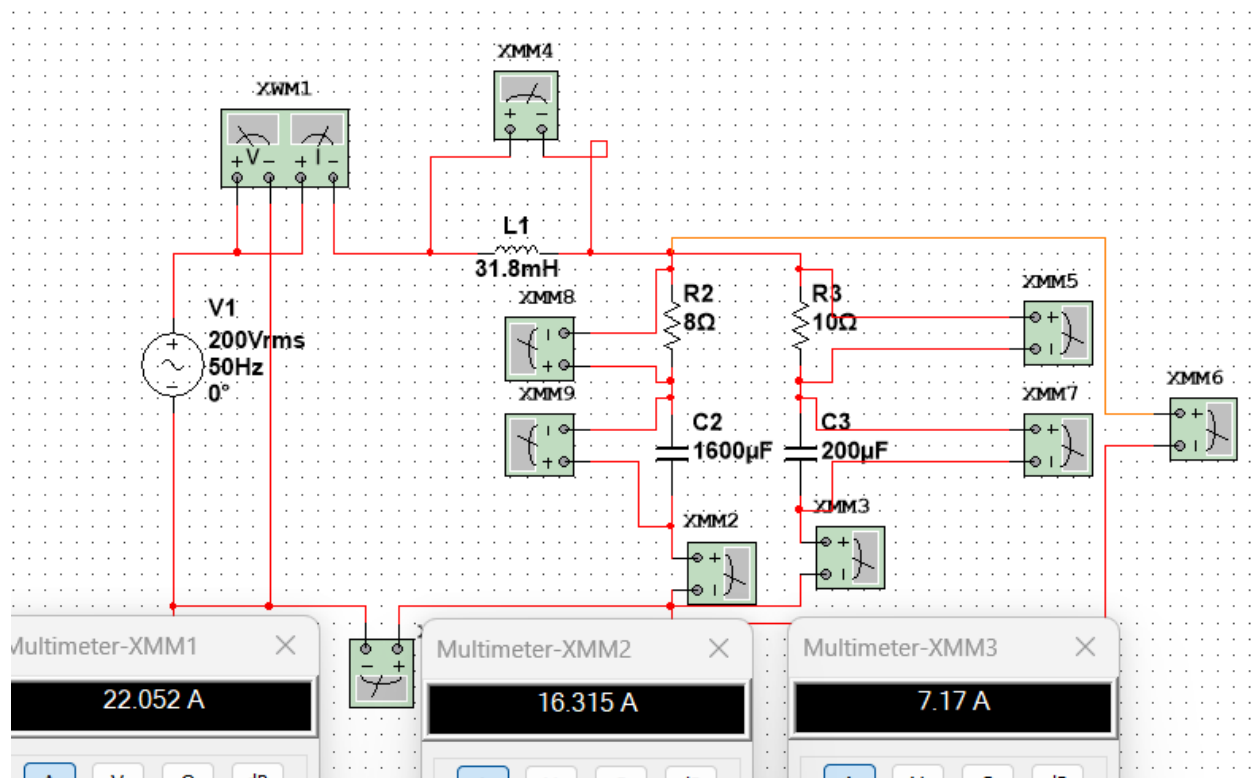


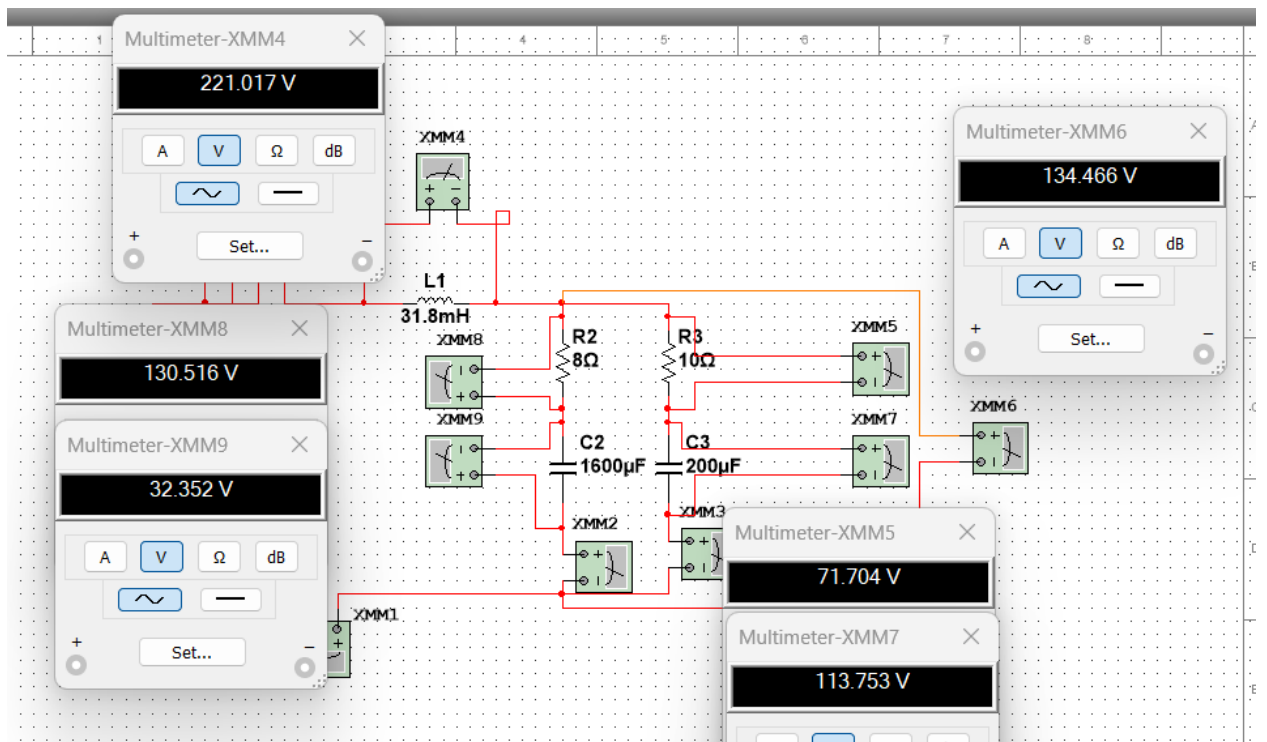
Силы токов на участках 1 2 3 соответственно



Напряжения на элементах



Мощность ПНН-22 БДЗ-2.

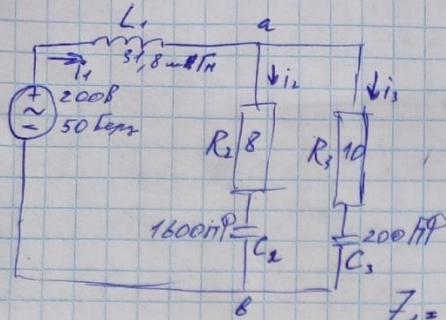

Находим комплексные

$$Z_1 = j\omega L_1 = jX_{L1}$$

$$Z_2 = R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} = R_2 - jX_{C2}$$

$$Z_3 = R_3 - j \frac{1}{\omega C_3} = R_3 - jX_{C3}$$

$$Z_1 = j \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot 31,8 \cdot 10^{-3} = j9,99 = 9,99 e^{j(90^\circ)}$$

$$Z_2 = 8 - j \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 1600 \cdot 10^{-6}} = 8 - j1,99 \approx 8,24 \cdot e^{j(0,24)} \text{ или } 8,24 \cdot e^{j(14^\circ)}$$

$$Z_3 = 10 - j \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 10 - j15,92 \approx 18,8 \cdot e^{j(-57,9^\circ)} \text{ или } 18,8 \cdot e^{j(57,9^\circ)}$$

Находим ток и напряжение

$$\dot{U} = E = 200В$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z} \Leftrightarrow [Z = Z_1 + Z_{23} = Z_1 \cdot \left[ \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} \right] = \frac{(8 - j1,99)(10 - j15,92)}{18 - j(1,99 + 15,92)} = \frac{111,64 - j14,26}{18 - j17,91} = \frac{215,52 \cdot e^{j(56,28^\circ)}}{25,39 \cdot e^{j(44,86^\circ)}} = 8,49 \cdot e^{j(-11,42^\circ)} = Z_{23}]$$

$$Z = 9,99 e^{j(90^\circ)} + 8,49 e^{j(-11,42^\circ)} = 9,99j + 8,49 - j1,74 = 8,49 + j8,25 = 11,15 e^{j(53^\circ)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{200}{11,15 e^{j(53^\circ)}} = 17,94 \cdot e^{j(-53^\circ)} = 17,94 \cdot e^{j(-53^\circ)}$$

$$= \frac{48,32 - j14,72}{18 - j17,91} = \frac{154,98 e^{j(-17,3^\circ)}}{25,39 e^{j(44,86^\circ)}} = 6,1 e^{j(-62,16^\circ)} \approx 5,44 - j2,77j = Z_{23}]$$

$$Z = 9,99j + 5,44 - 2,77j = 5,44 + j7,22 = 9,04 \cdot e^{j(53^\circ)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{200}{9,04 \cdot e^{j(53^\circ)}} = 22,12 \cdot e^{j(-53^\circ)} A = \dot{I}_1$$

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_3 = \dot{U}_{23} = \dot{I}_1 \cdot Z_{23} = 22,12 e^{j(-53^\circ)} \cdot 6,1 e^{j(-26,57^\circ)} = 134,93 \cdot e^{j(-80^\circ)}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_2} = \frac{134,93 \cdot e^{j(-80^\circ)}}{8,24 e^{j(14^\circ)}} = 16,38 \cdot e^{j(-94^\circ)} A$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{23}}{Z_3} = \frac{134,93 \cdot e^{j(-80^\circ)}}{18,8 \cdot e^{j(57,9^\circ)}} = 7,18 \cdot e^{j(-137,9^\circ)} A$$



Напряжения:

$$U_{L1} = \dot{I}_1 \cdot X_L = 22,12 \cdot e^{i(-53^\circ)} \cdot 9,99 \cdot e^{i(16^\circ)} = 221 \cdot e^{i(-37^\circ)} \text{ (В)}$$

$$U_{C2} = \dot{I}_2 \cdot X_{C2} = \dot{I}_2 \cdot \frac{1}{\omega C_2} = 16,38 \cdot e^{i(66^\circ)} \cdot 1,99 = 32,60 \cdot e^{i(16^\circ)} \text{ (В)}$$

$$U_{C3} = \dot{I}_3 \cdot X_{C3} = 7,18 \cdot e^{i(22,1^\circ)} \cdot 15,92 = 114,37 \cdot e^{i(22^\circ)} \text{ (В)}$$

$$U_{R2} = \dot{I}_2 \cdot R_2 = 16,38 \cdot e^{i(66^\circ)} \cdot 8 = 131,04 \cdot e^{i(66^\circ)} \text{ (В)}$$

$$U_{R3} = \dot{I}_3 \cdot R_3 = 7,18 \cdot e^{i(22,1^\circ)} \cdot 10 = 71,8 \cdot e^{i(22,1^\circ)} \text{ В}$$

Мощности цепи агрегата:

$$\dot{S} = U \cdot \dot{I}_1 = 200 \cdot 22,12 \cdot e^{i(-53^\circ)} = 4424 \cdot e^{i(-53^\circ)} = 2662,43 - j3533,16 \text{ ВА}$$

активная  $P = 2662,43 \text{ ВА}$ , реактивная  $Q = 3533 \text{ ВА}$

$$P' = \dot{I}_1^2 R_1 + \dot{I}_2^2 R_2 + \dot{I}_3^2 R_3 = 16,38^2 \cdot 8 + 7,18^2 \cdot 10 = 2661,96 \text{ (ВА)}$$

$$Q' = \dot{I}_1^2 X_L + \dot{I}_2^2 X_{C2} + \dot{I}_3^2 X_{C3} = 22,12^2 (0,6 - 10,8) + 16,38^2 (0,41 + 10,91) = 1,99 + 7,18^2 (0,93 + 10,38) \approx -3653$$

$$Q' = \dot{I}_1^2 X_L + \dot{I}_2^2 X_{C2} + \dot{I}_3^2 X_{C3} = 22,12^2 \cdot 9,99 - 16,38^2 \cdot 1,99 - 7,18^2 \cdot 15,92 = 3533 \text{ (ВА)}$$

$$|P| \approx |P'|, |Q| \approx |Q'|$$

$$\dot{I}_1 = 13,81 - 18,03j$$

$$\dot{I}_2 = 6,35 - 15,58j$$

$$\dot{I}_3 = 7,38 - 2,46j$$

$$U_{L1} = 137,19 - 180,18j$$

$$U_{C2} = 12,64 - 30,98j$$

$$U_{C3} = 117,48 - 39,22j$$

$$U_{R2} = 50,81 - 129,56j$$

$$U_{R3} = 73,82 - 29,64j$$

$$U_{22} = 19,84 - 187,19j$$

Диаграмма токов

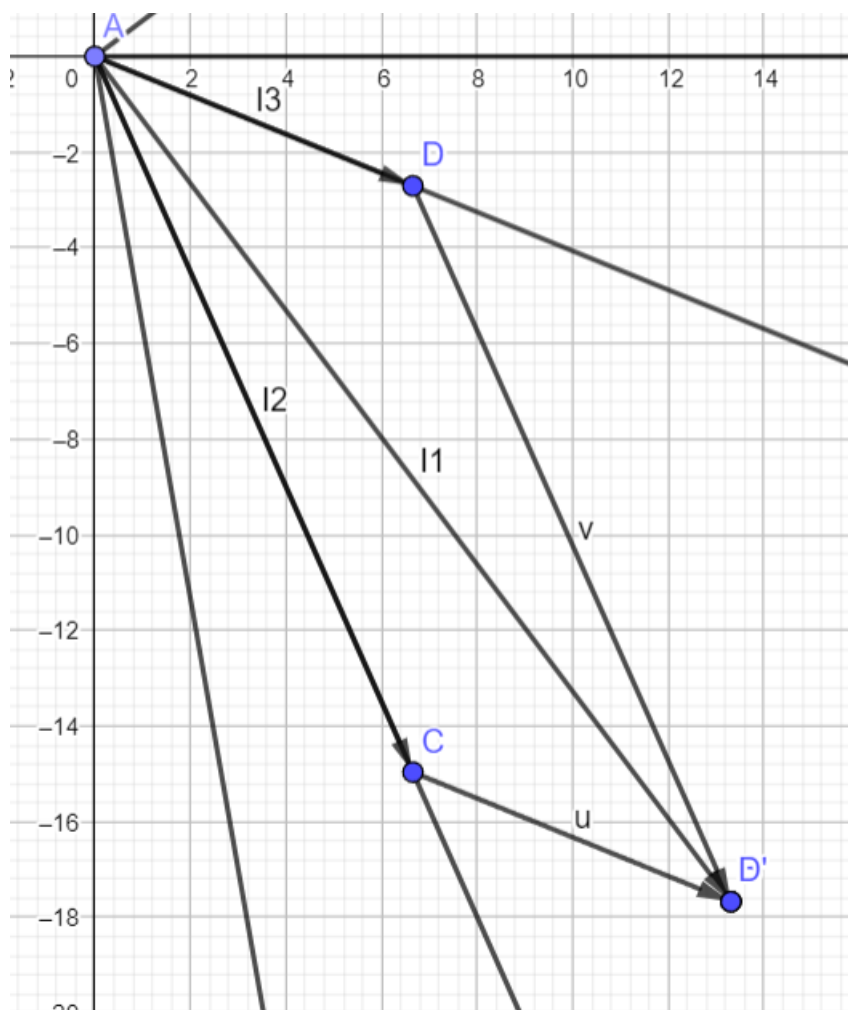


Диаграмма напряжений

